

# Transistor als Schalter

---

Böhmer, S. 132

## Emitterschaltung als Großsignalverstärker

---

---

### Thema

Gleichstrommotor über H-Brücke ansteuern.

### H-Brücke

Anreicherung von Schaltern, damit ein Motor in beide Richtungen drehen kann.

## 2. Projekt: H-Brücke mit MOSFET zur Ansteuerung eines Gleichstrommotors

---

Katalognummer: 11

M<sub>μ</sub>C Pegel: 3.3V

Bauteile: (!TTL) CMOS

2N-Kanal

2P-Kanal