

Transistor als Schalter

Böhmer, S. 132

Emitterschaltung als Großsignalverstärker

Thema

Gleichstrommotor über H-Brücke ansteuern.

H-Brücke

Anreihung von Schaltern, damit ein Motor in beide Richtungen drehen kann.

2. Projekt: H-Brücke mit MOSFET zur Ansteuerung eines Gleichstrommotors

Katalognummer: 11

M_μC Pegel: 3.3V

Bauteile: (!TTL)

2N-Kanal

2P-Kanal